

Rešavanje složenih kola pomoću Kirhofovih zakona

Nastavni Materijal je prethodno podeljen u nastavi u prve dve sedmice Marta 2020. – izvodi iz Zbirke Zadataka iz Osnova Elektrotehnike za II razred elektrotehničke škole, autora Bobana Miloševića i Momira Miloševića

Na ovom času, fokus je na uvežbavanju i obnavljanju u nastavi radjenog zadatka IV.3.3 na str. 48, uz konsultovanje detaljnog rešenja zadatka radi uvežbavanja j samoprovere na str. 181

Ciljevi i ishodi su ovladavanje metodama za rešavanje složenih kola, konkretno Kirhofovim pravilima, u vremenskom okviru sa potrebnom potpunom preciznošću u rezultatu:

- 1) Postavljanje jednačina po I Kirhofovom zakonu : 1 min
- 2) Postavljanje jednačina po konturama po II Kirhofovom zakonu : 3-4 min
- 3) Rešavanje gore postavljenog sistema jednačina : 7 – 12 min

Uputstvo za saamostalan rad i uvežbavanje:

Radi sticanja sigurnosti, potrebne projektovane vremenske efikasnosti i preciznosti potrebno je zadatak onoliko puta iznova uraditi zadatak dok se postigne tačnost u radu u datim vremenskim okvirima, a minimalno 3 puta (a individualno po potrebi uraditi i ponoviti onoliko puta dok se ne postigne zadati vremenski okvir i tačnost rezultata) i to pod:

- a) $U_1=U_2=20V$ (kao na času i kao u postavci u zbirci), sve ostale podatke uzeti nepromenenje
- b) $U_1=U_2=12V$, sve ostale podatke uzeti nepromenjene kao u postavci zadatka
- c) $U_1=U_2=10V$, sve ostale podatke uzeti nepromenjene kao u postavci

Ova 3 navedene varijacije istog zadatka, neophodno je detaljno sa postupkom rešiti zatim iste poslati skenirano U RUKOPISU(onako kako je rukom pisano – vežbano u svesci), sa potpisom učenika na svakoj stranici rukopisa, na mejl radojevicvlada@yahoo.com, do 27. marta do 23:00 h

Ne slati rešenja prekucavana i obradjivana u Wordu, tekst i formula editorima, NEGO ISKLJUČIVO U LIČNOM RUKOPISU NA NAVEDENI NAČIN SKENIRANO I POTPISANO NA SVAKOJ POSLATOJ STRANI