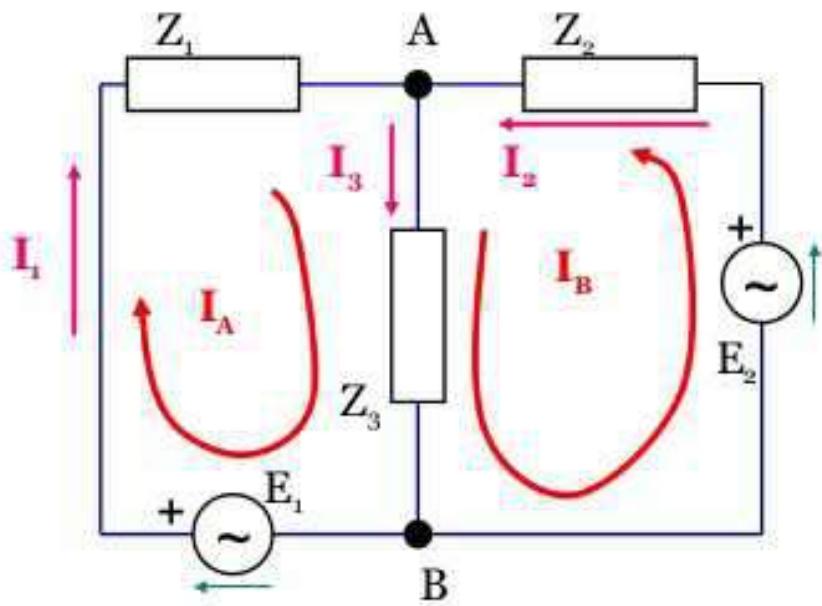


Rešavanje složenih kola

**Metodom konturnih
struja**

Metoda konturnih struja primenjuje samo drugi Kirhofov zakon.



- broj čvorova je: $n_c = 2$


- broj grana je: $n_G = 3$

- odredimo broj nezavisnih kontura:

$$n_G - n_c + 1 = 2$$

- označimo dve nezavisne konture

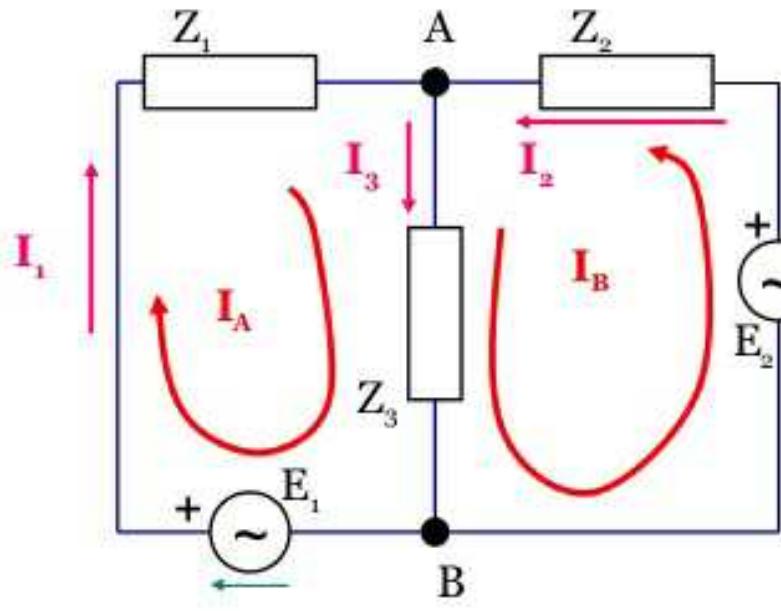- svakoj konturi dodelimo po jednu konturnu struju: I_A i I_B



Kroz granu sa strujom I_1 teče samo jedna konturna struja I_A u istom smeru kao i I_1 , pa je:

$$I_1 = I_A$$


Kroz granu sa strujom I_2 teče samo jedna konturna struja I_B u istom smeru kao i I_2 , pa je:

$$I_2 = I_B$$

Kroz granu sa strujom I_3 teku dve konturne struje I_A i I_B .

Struja I_3 koja teče kroz zajedničku granu dobija se superpozicijom (konturna struja koja ima isti smer kao i I_3 uvrštava se sa predznakom +, a ako ima suprotan smer u odnosu na I_3 uvrštava se sa predznakom -)

$$I_3 = I_A + I_B$$

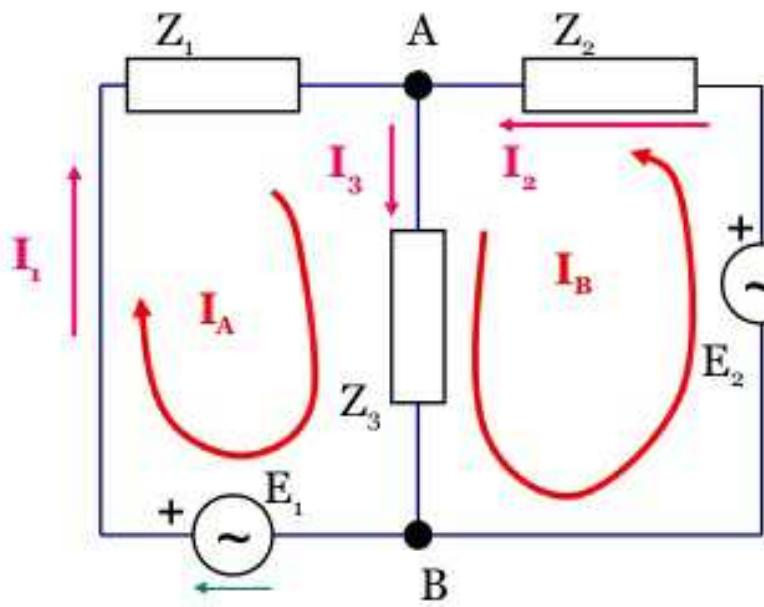

odredimo ukupnu impedansu za prvu konturu:

$$\underline{Z}_{AA} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_3$$

odredimo ukupnu impedansu za drugu konturu:
odredimo impedansu zajedničke grane:


$$\underline{Z}_{BB} = \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3$$

Sada za svaku nezavisnu konturu pišemo jednačinu po drugom Kirhofovom zakonu:

$$I_A \underline{Z}_{AA} + I_B \underline{Z}_{AB} = \underline{E}_1$$

$$I_B \underline{Z}_{BB} + I_A \underline{Z}_{BA} = \underline{E}_2$$

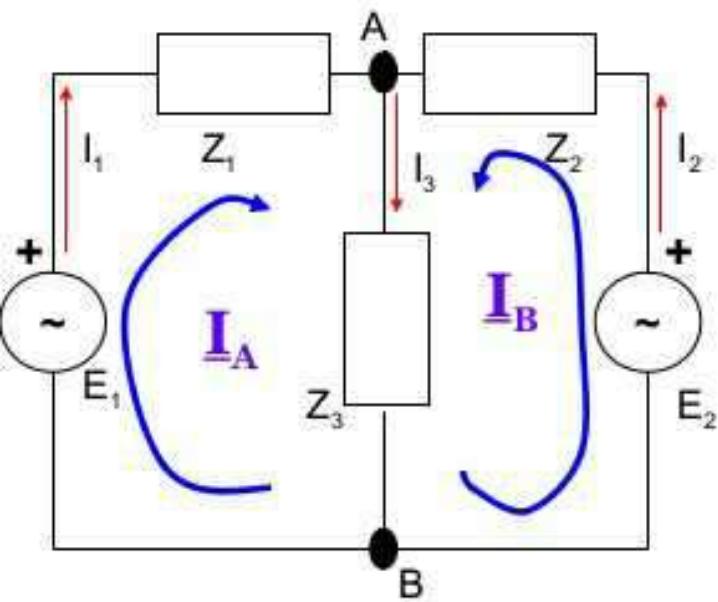u napisani sistem jednačina uvrstimo podatke i izračunamo konturne struje I_A i I_B



$$Z_{AA} I_A + Z_{AB} I_B = E_1$$

$$-Z_{BB} I_B + Z_{BA} I_A = E_2$$

$$j100 I_A - j100 I_B = j40$$

$$100 I_B - j100 I_A = 80$$

$$\begin{aligned} & \cancel{j100 I_A - j100 I_B = j40} \\ & \cancel{-j100 I_A + 100 I_B = 80} \end{aligned}$$

$$-j100 I_B + 100 I_B = 80 + j40$$

$$100 I_B (1-j) = 40(2+j)$$

$$100 \underline{I}_B(1-j) = 40(2+j) \quad /:20$$

$$5 \underline{I}_B(1-j) = 2(2+j)$$


$$\underline{I}_B = \frac{2(2+j)}{5(1-j)} * \frac{1+j}{1+j} = \frac{2(2+j)2 + j - 1}{5 * 2} = \frac{1+j3}{5}$$

$$\underline{I}_B = \frac{1+j3}{5}$$

$$j100 \underline{I}_A - j100 \underline{I}_B = j40$$

$$j100 \underline{I}_A = j40 + j100 \underline{I}_B \quad /:j20$$
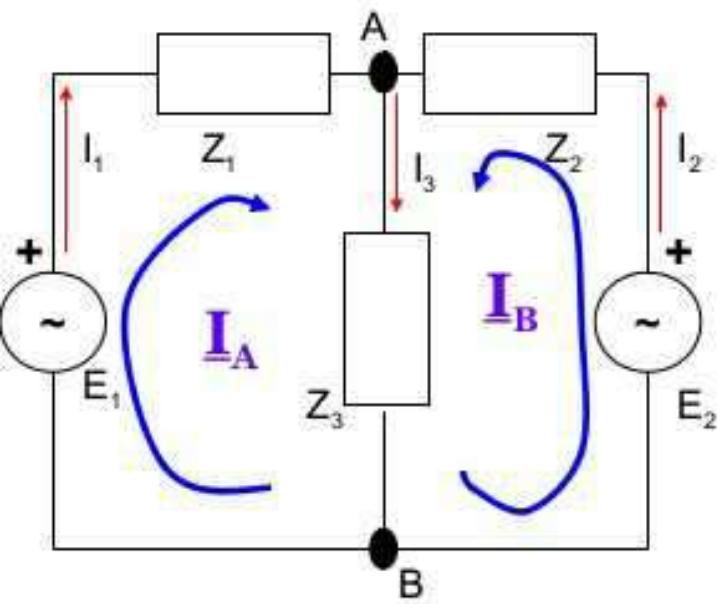
$$\begin{aligned} 5\underline{I}_A &= 2 + 5\underline{I}_B + j3 \\ 5\underline{I}_A &= 2 + 5 \frac{1+j3}{5} = 2 + 1 + j3 = 3 + j3 \end{aligned} \quad \underline{I}_A = \frac{3 + j3}{5}$$




$$\underline{I}_1 = \underline{I}_A = \frac{3 + j3}{5}$$

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_B = \frac{1 + j3}{5}$$

$$\underline{I}_3 = \underline{I}_A + \underline{I}_B$$

$$\underline{I}_3 = \frac{3 + j3}{5} + \frac{1 + j3}{5} = \frac{4 + j6}{5}$$

$$\underline{I}_3 = \frac{4 + j6}{5}$$

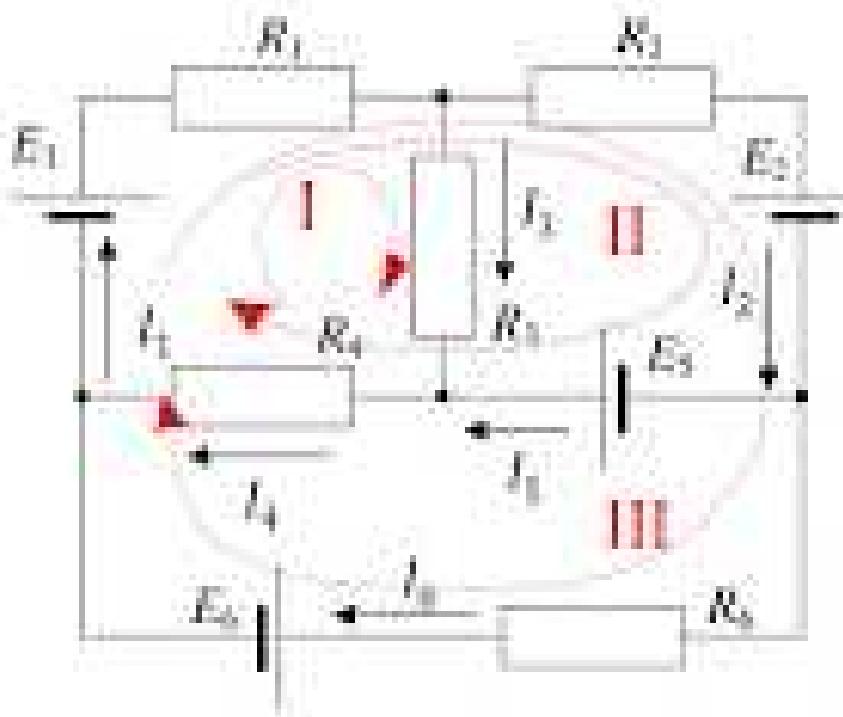

Z3. Za kolo prikazano na slici poznate su sledeće vrednosti elemenata:

$E_1 = 12 \text{ V}$	$R_1 = 150 \Omega$
$E_2 = 10 \text{ V}$	$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$
$E_3 = 30 \text{ V}$	$R_3 = 250 \Omega$
$E_4 = 38 \text{ V}$	$R_4 = 500 \Omega$
$E_5 = 3 \text{ V}$	$R_5 = 500 \Omega$

Metodom konturskih struja odrediti struje u svim granama kola.

$$n_e = 4$$

$$n_v = 6$$

$$n_s = n_e - (n_v - 1) = 3$$

$$R_{11} \cdot I_1 + R_{21} \cdot I_0 + R_{31} \cdot I_{10} = E_1$$

$$R_{21} \cdot I_1 + R_{31} \cdot I_0 + R_{41} \cdot I_{10} = E_2$$

$$R_{31} \cdot I_1 + R_{13} \cdot I_0 + R_{51} \cdot I_{10} = E_3$$