
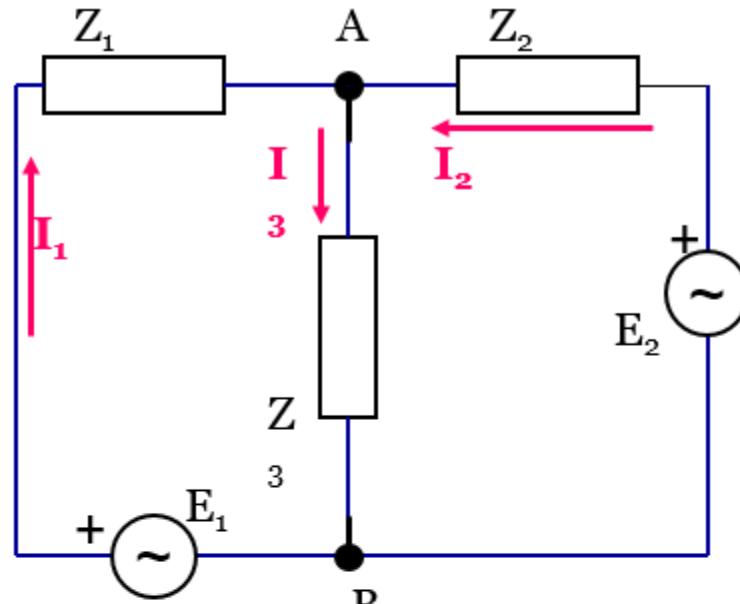


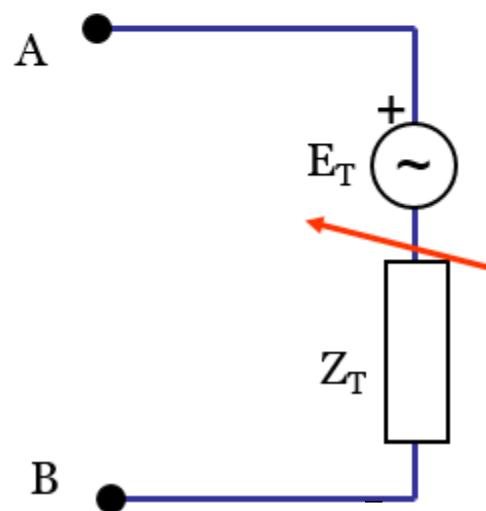Dobar dan,danas čemo se potsetiti Tevenena,kojeg uglavnom koristimo kada treba da izračunamo jednu od struja u određenoj grani složenog kola.Tu određenu granu izdojimo,a ostalik deo kola predstavimo Tevenenovim generatorom sa svojim unutrašnjim otpornikom.



U ovom konkretnom slučaju
Treba da izračunamo I_3 .
Izdvajamo granu sa strujom I_3 .
A preostali deo kola predstav-
ljamo ekvivalentnim generato-
rom i ekvivalentnim otporom.



Kad to uradimo iz prostog kola


Vidimo da je struja

$$I_3 = \frac{E_T}{Z_T + Z_3}$$

Pa da izračunamo E_T i Z_T .


Prilikom izračunavanja ekvivalentne impedanse naponske generatore smatramo kratkim spojem,a strujne otvorenim prekidačem.U ovom slučaju nemamo strujni generator vec dva naponska koje predstavimo kratkim spojem u kolu,ostaju dve

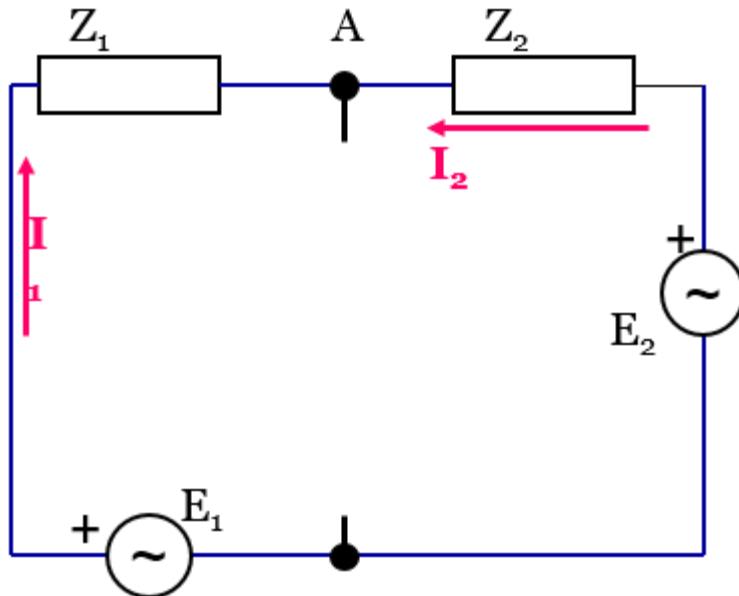impedanse koje su vezane paralelno. Obe impedanse su jednim krajem vezane za A odnosno B čvor(znači paralelno)



$$\underline{Z}_T = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

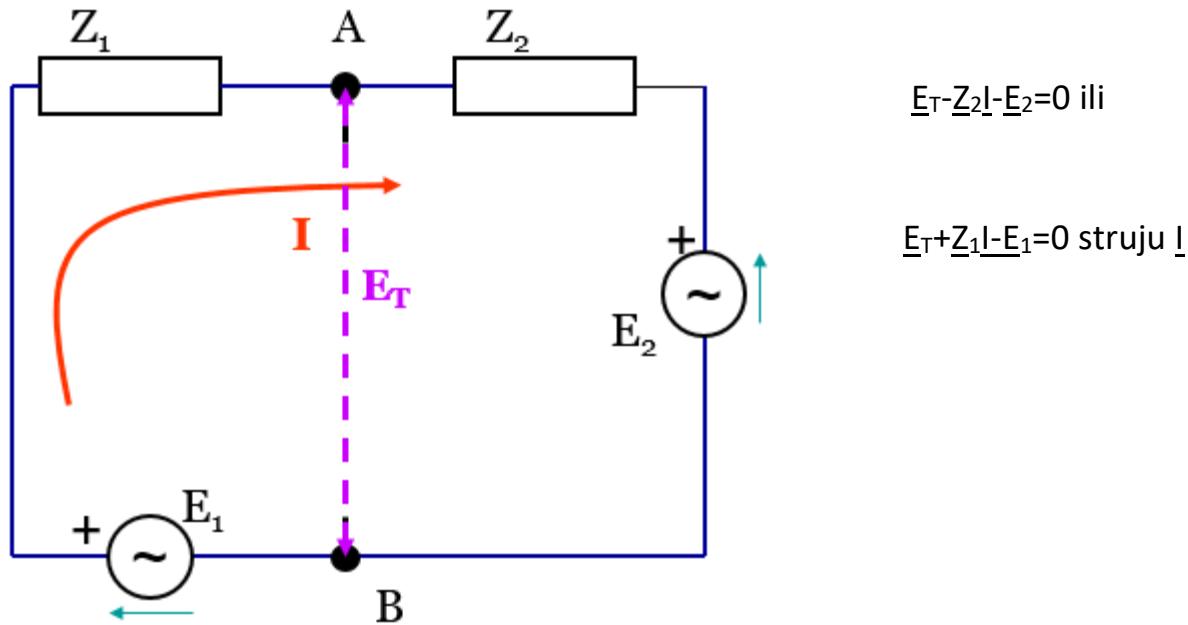Da bi pronašli ekvivalentni (Tevenenov) generator,napon imedju tačaka A i B,jednostavno rešimo prosto kolo



$$\underline{E}_1 - \underline{Z}_1 \underline{I} - \underline{Z}_2 \underline{I} - \underline{E}_2 = 0$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{E}_1 - \underline{E}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

$$\underline{E}_T - \underline{Z}_2 \underline{I} - \underline{E}_2 = 0 \text{ ili}$$

$$\underline{E}_T + \underline{Z}_1 \underline{I} - \underline{E}_1 = 0 \text{ struju } \underline{I}$$