

Primer1

Za idealni transformator koji je priključen na mrežni napon od 500V i iz energetskog sistema uzima struju od 8A. Odredi napon sekundara ako je struja sekundara 100A.

Primer2

Ako je idealan transformator sa brojem navojaka na primarnoj strani 100 priključen na napon od 314,5V a na sekundarnoj strani ima 800 navojaka Koliki je napon na sekundarnoj strani transformatora?