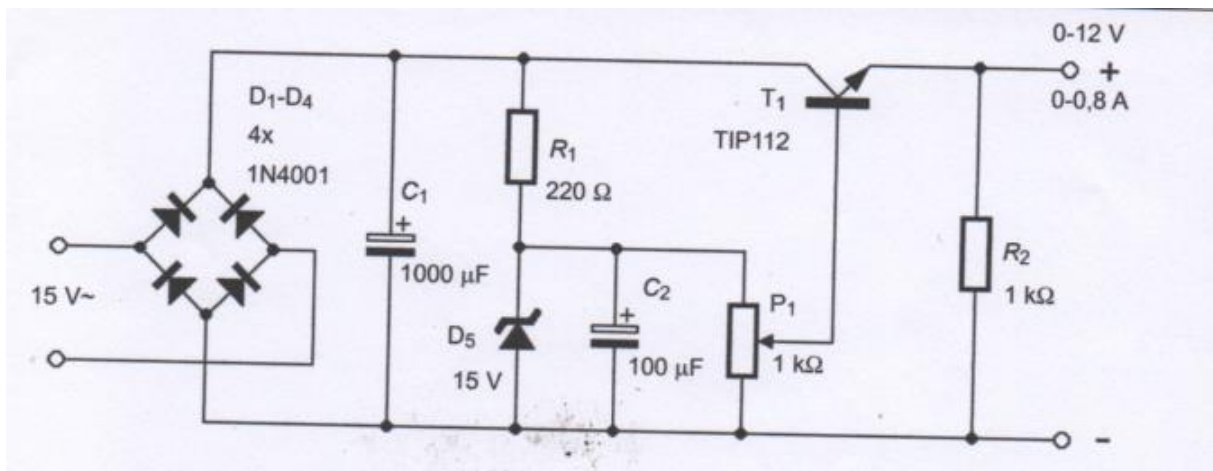


Izrada ispravljača sa regulacijom napona 12 v



Dati ispravljač se sastoji iz 11 komponenti. Zadatak je navesti te komponente

Pa recimo imamo 4 diode 1N4001 ...

Odgovore slati na mail slobodan.arsenovic@yahoo.com |
teho.servis@yahoo.com