

## ПРОВЕРА ЗНАЊА

1. Нацртати шему повезивања електродинамичког ватметра и напиши израз за  $P$
2. Ако је на плочици бројила написано 1200 обртаја= $1\text{KW}$ , а бројчаник показује промену од 426000 обртаја колику ће цену платити потрошач ако је цена за  $1\text{KW}$  15 динара
3. Нацртај шему повезивања једнофазног индукционог бројила
4. Нацртај Витстонов мост за једносмерну струју и израчунај  $R_1$  ако је  $R_2=R_4=20\Omega$ , а  $R_3=100\Omega$
5. Нацртај Максвелов мост и напиши изразе за комплексне импедансе које чине гране моста

Преписати питање, па испод одговор и потписано на свакој страни и снимљено послати

[todicruzica555@gmail.com](mailto:todicruzica555@gmail.com)

Рок је 7 дана