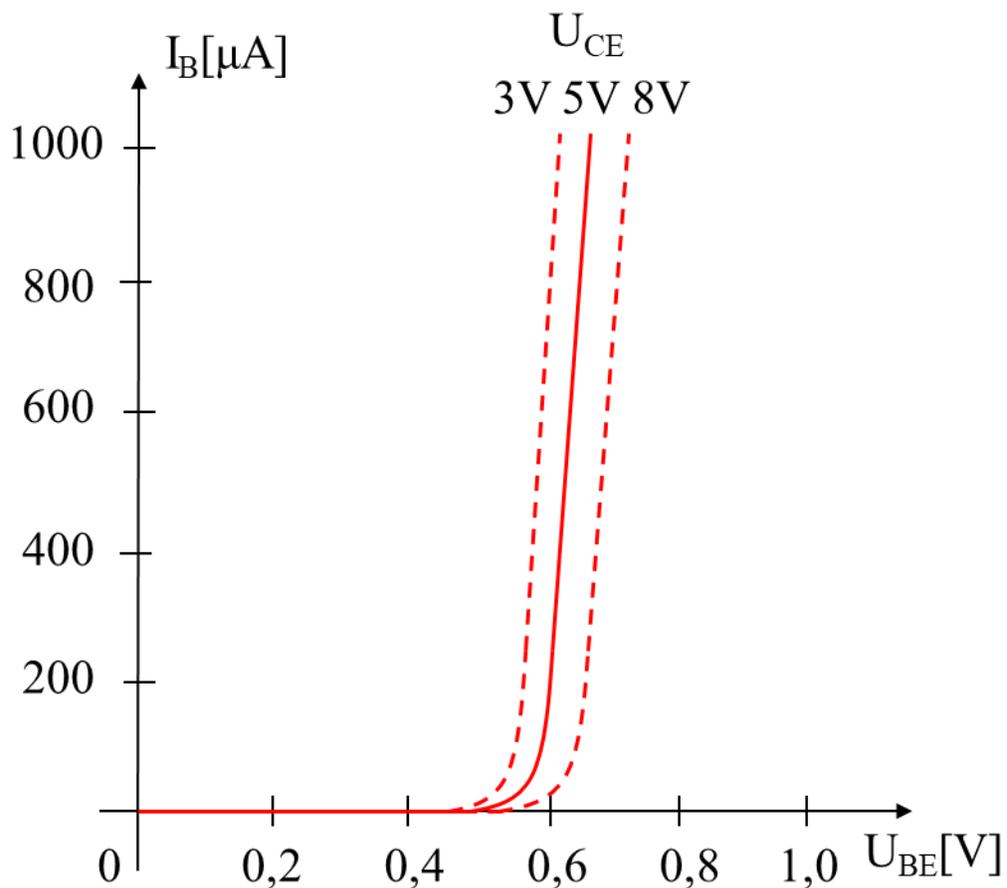


ULAZNE KARAKTERISTIKE TRANZISTORA SA ZAJEDNIČKIM EMITOROM

Ulazne veličine I_B kao i napon U_{BE} , a izlazne I_C i U_{CE}



Ako je veći napon U_{CE} , veće će biti električno polje između kolektora i baze, pa će kolektor da "usisava" veći broj elektrona, samim tim struja baze će biti manja a struja kolektora veća.

Hoću da ovo nacrtate u svesku bez linija.