

## МЕРЕЊЕ СНАГЕ У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ

Упознати се са презентацијом др.Ненада Петровића и у свеску за мерења(вежбе) нацртати шеме са исписаним подацима за мерења **означена 1,2 и 3.**

**Ако је** у шеми под бројем 3 струја кроз амперметар  $0,5\text{A}$ ,напон који показује волтметар  $220\text{V}$ ,а активна снага коју показује ватметар  $75\text{W}$  израчунати привидну и реактивну( $S,Q$ ) снагу.Одговоре послати у року од 7 дана.

Молим 2-4 да прихвати моје извињење због грешке у мејлу(изоставила сам 555) који се јавља у лекцији Витстонов мост.

Молим вас да све одговоре пошаљете на [todicruzica555@gmail.com](mailto:todicruzica555@gmail.com)