

### Primer1

Za idealni transformator koji je priključen na mrežni napon od 500V i iz energetskog sistema uzima struju od 8A. Odredi napon sekundara ako je struja sekundara 100A.

### Primer2

Ako je idealan transformator sa brojem navojaka na primarnoj strani 100 priključen na napon od 314,5V a na sekundarnoj strani ima 800 navojaka Koliki je napon na sekundarnoj strani transformatora?