


Предмет: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ за ПРВИ разред

Наставна јединица број 07.Први Кирхофов закон(л.вежба)

Задатак: У свесци за лабораторијске вежбе уради следеће :

1. Напиши како гласи Први Кирхофов закон?

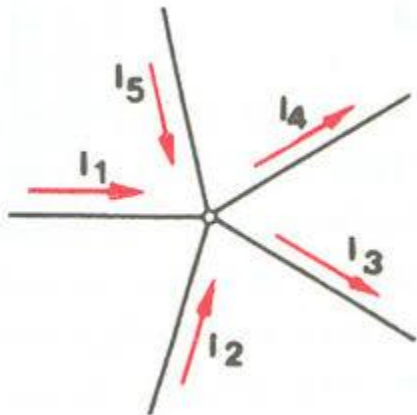2.За дати чвор електричног кола ,израчунај непознату струју $I_3=?$ $I_1=4A$; $I_2=2A$; $I_4=8A$; $I_5=5A$



-Ако имаш додатна питања за лекцију-напиши

-Напиши име и презиме,одељење –штампаним словима

-Сликај написани извештај и пошаљи на мејл: stetin.vesna2020@gmail.com најкасније до 27 .03.2020.