

Практична настава 1/4, час 100-101

Серијска склопка, монтажа и повезивање

Пажљиво погледати снимак на следећем линку, <https://youtu.be/8N3XylErQZA> и одговорити на питање:

- Колико прикључних контаката има серијски прекидач (склопка)?
- Нацртати шему везивања у дневник практичне наставе

Одговоре проследити на е-маил: koscica68@yahoo.com

најкасније до 10.априла 2020.године

наставник практичне наставе Тодор Кошчица