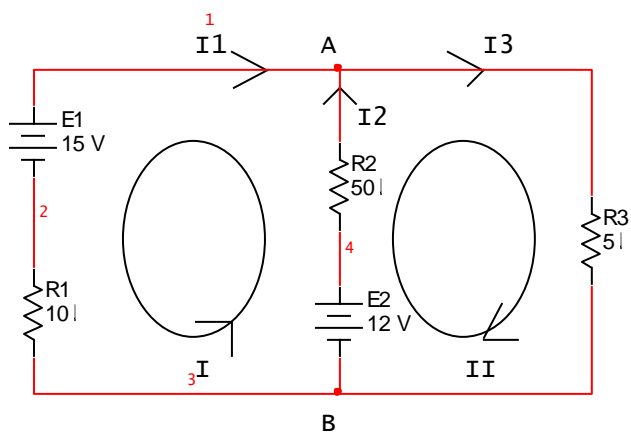


## Основе електротехнике за први разред. Наставна јединица 12

### ДОМАЋИ број 12 :

За дато коло на слици 2. одредити :

1. Број једначина по првом Кирхофовом закону
2. Број једначина по другом Кирхофовом закону
3. Напиши систем једначина по првом и другом Кирхофовом закону



Слика 2

-Ако имаш додатних питања -напиши

-Напиши име и презиме, одељење –штампаним словима

-Сликај и пошаљи на мејл: [stetin.vesna2020@gmail.com](mailto:stetin.vesna2020@gmail.com) најкасније до 10.04.2020.