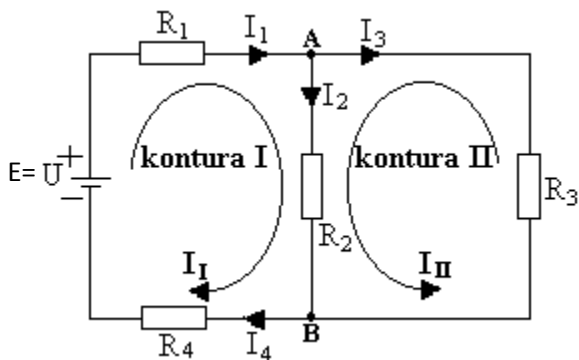


**Предмет: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ за ПРВИ разред**

Наставна јединица број09. Појам сложеног електричног кола(утврђивање)



ОДГОВОРИ НА СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

1. Шта је сложено коло?
2. Шта је чвор?
3. Шта је грана?
4. Шта је контура?
5. Колико струја има коло на датој слици, како су означене?
6. Колико чворова има коло на датој слици, како су означени?
7. Колико грана има коло на датој слици, наведи елементе за сваку грану
8. Колико контура има коло на датој слици, наведи елементе за сваку контуру

-Напиши име и презиме, одељење –штампаним словима

-Сликај и пошаљи на мејл: [zjovicevic03@gmail.com](mailto:zjovicevic03@gmail.com) најкасније до 03.04.2020.