

**Предмет: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ за ПРВИ разред**

Наставна јединица број 04. **Решавање простог кола** (утврђивање)

У свесци за школски рад одговори на следећа питања:

1. Шта је просто коло?

2. Како гласи и чему служи уопштен Омов закон?

3. Како се одређује напон између две тачке у простом електричном колу са више генератора и потрошача, напиши општу формулу за напон између тачака А и В.

4. Како се одређује потенцијал неке тачке у простом електричном колу са више генератора и потрошача, напиши општу формулу за потенцијал тачке А .

-Напиши име и презиме, одељење –штампаним словима

-Сликај домаћи рад и пошаљи на мејл: [stetin.vesna2020@gmail.com](mailto:stetin.vesna2020@gmail.com) најкасније до 27 .03.2020.