

Лабораторијска вежба

Вежба бр 13.

Назив вежбе : Трофазни тиристорски усмерач са трансформатором са
средњом тачком

Упутство за рад:

Пре писања рада прочитајте текст о трофазном усмерачу са средњом тачком. У својим свескама напишите своје име и презиме на почетку сваког папира који треба да фотографишете и пошаљете на моју е-mail адресу. У наслову е-mail-а напишите своје име и презиме, одељење и садржај рада.

Задатак :

1. Напишите редни број и назив вежбе.
2. Наведите назив и нацртајте електричну шему трофазног усмерача са средњом тачком.
3. Нацртајте временске дијаграме за разичита оптерећења (друга слика временских дијаграма), назначите све осе као и углове паљења и оптерећења на које се односе. Пожељно је да нацртате на милиметарском папиру на коме ћете на врху написати своје име и презиме и одељење. Ако немате милиметарски папир, нацртајте у свескама. **Обратите пажњу на временске тренутке у којима се мења напон на потрошачу!!! Треба да ускладите временске дијаграме!**

Своје одговоре шаљите на моју е-mail адресу :

olga.elektronika@gmail.com (исто као прошли пут)

Рок за слање одговора : четвртак, 07.05.2020.

Срећан рад!